


Universidade Federal de Santa Catarina

EEL7123/EEL510457


Solução Problema 11.4

Problema 11.4. Projete a estrutura do multiplicador quadrático RNS para os seguintes módulos: a) 29; b) 31; c) 13.

Para modulo 29:

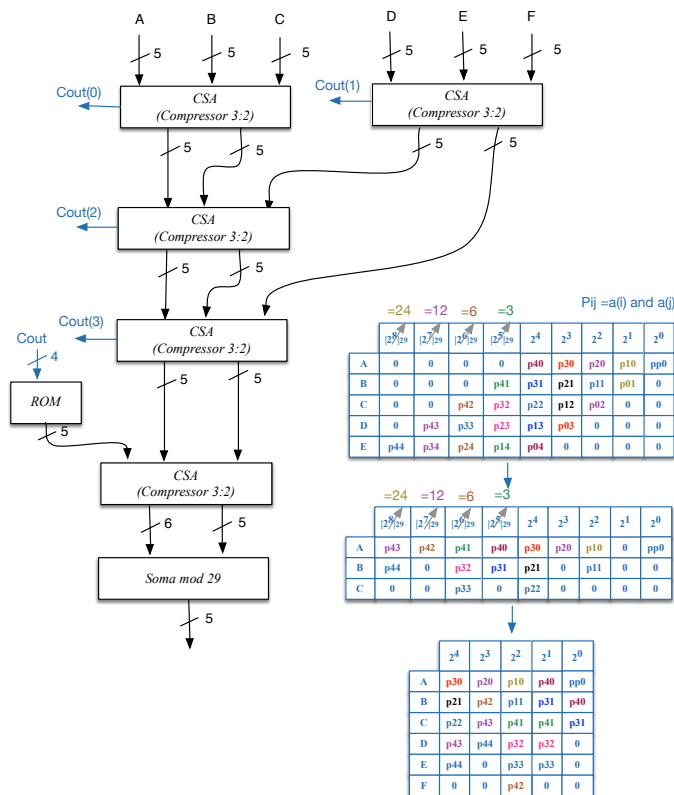

Para modulo 31:

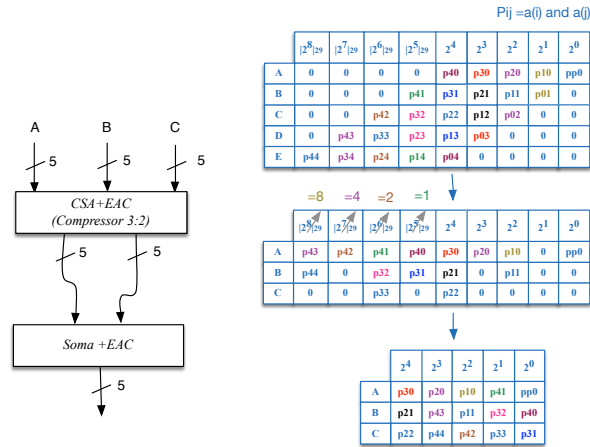

Para modulo 13:

