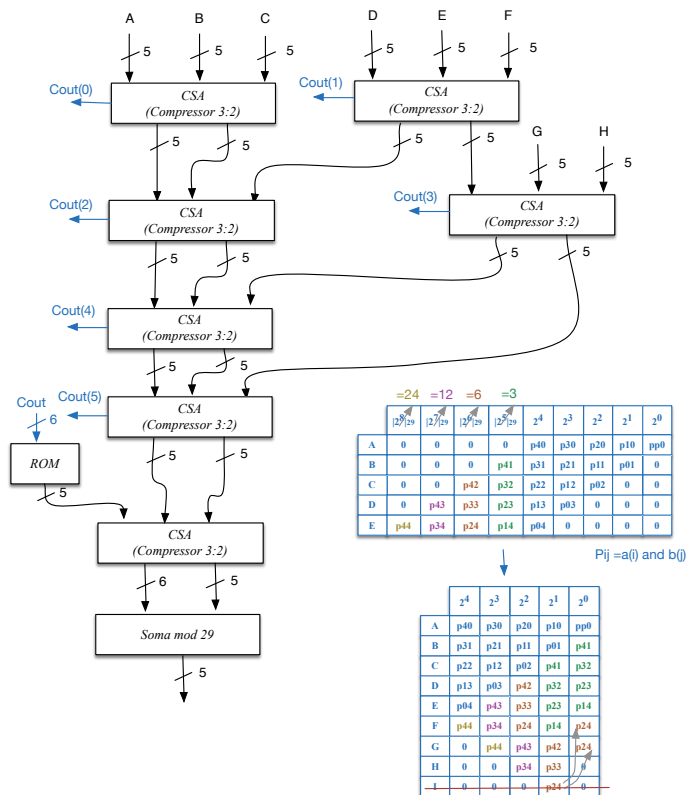



Universidade Federal de Santa Catarina
EEL7123/EEL510457
Solução Problema 10.2

Problema 10.2.Projete a estrutura do multiplicador RNS para os seguintes módulos: a) 29; b) 31; c) 13.

Para modulo 29:



Para modulo 31:

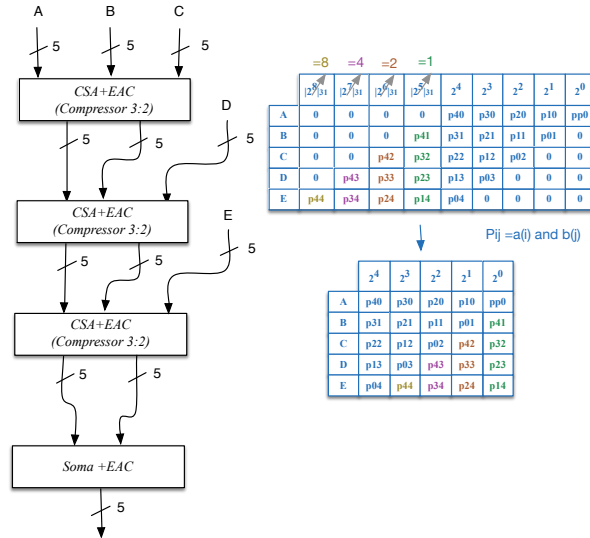

Para modulo 13:

