

Universidade Federal de Santa Catarina


EEL7123/EEL510457

Solução Problema 6.4


Problema 6.5. Implemente os seguintes somadores modulares:

- (a) $A + B|_{29}$.
- (b) $||A + B|_{27} + C|_{29}$.
- (c) $||A + B|_{11} + C|_{13}$.
- (d) $|A + B|_{59}$.
- (e) $|A + B|_{15}$.

Para o apartado (a):

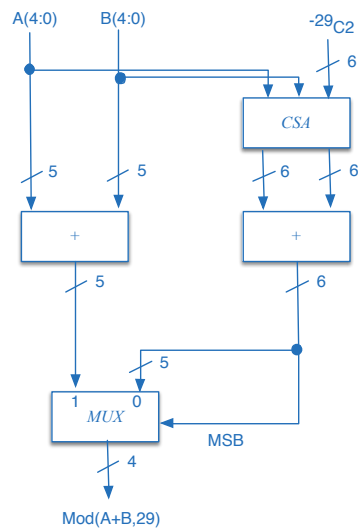

Para o apartado (b):

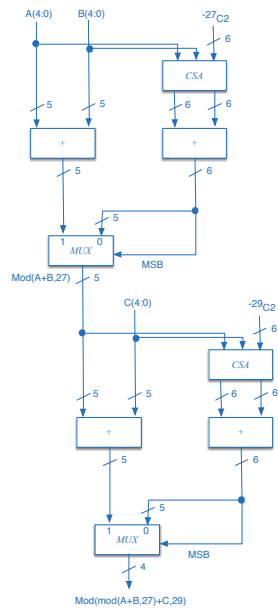

O apartado (c) é similar ao (b) e o (d) similar ao (a).

Para o apartado (e):

