

Universidade Federal de Santa Catarina
EEL7123/EEL510457
Semestre: 2020/2 – Lab2 RNS
Conversor RNS-binário

1 Introdução e objetivos

O objectivo deste laboratório consiste em projetar em FPGA uma unidade conversora de numeração residual (RNS) a binário vistas nas aulas teóricas. Estas unidades serão reutilizadas nas seguintes aulas experimentais para o desenvolvimento de unidades RNS completas com funcionalidade aritmética soma e multiplicação. A Figura 1 descreve os três níveis de operação das unidades RNS usando o conjunto de módulos $\{m_1, m_2, m_3\} = \{2^{2n}, 2^n - 1, 2^n + 1\}$: i) Conversores binário a RNS (Binary-to-RNS converters) já vistas no laboratório Lab1_RNS, ii) unidades aritméticas RNS (RNS arithmetic units) que serão vistas no Lab3_RNS e iii) conversores RNS a binário (RNS-to-Binary converters) que será visto nessa aula Lab2_RNS.

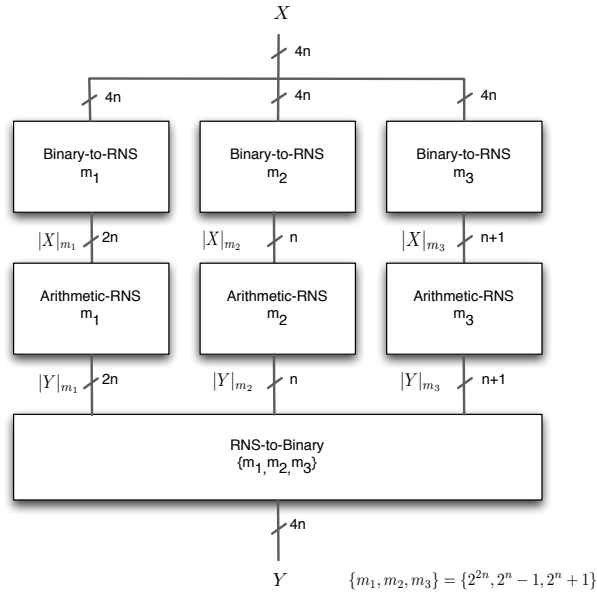


Figura 1: Unidade RNS completa usando conjunto de módulos $\{m_1, m_2, m_3\} = \{2^n, 2^n - 1, 2^n + 1\}$.

2 Conversor RNS-binario

A conversão de RNS a binario é obtida usando o novo Teorema Chinés do Resto (CRT), visto na aula teorica.

$$X = \left| \sum_{i=1}^3 V_i R_i \right|_{\hat{m}_1} \quad m_1 + R_1, \quad (1)$$

onde $V_1 = \frac{|\hat{m}_1^{-1}|_{m_1} \hat{m}_1^{-1}}{m_1}$, $V_2 = \frac{|\hat{m}_2^{-1}|_{m_2} \hat{m}_2^{-1}}{m_1}$, $V_3 = \frac{|\hat{m}_3^{-1}|_{m_3} \hat{m}_3^{-1}}{m_1}$, $\hat{m}_i = \frac{M}{m_i}$, $|\hat{m}_i^{-1}|_{m_i}$ é a multiplicativa inversa de \hat{m}_i e R_i as entradas residuais. Para o moduli set $\{m_1, m_2, m_3\}$, onde $m_1 = 2^8$, $m_2 = 2^4 - 1$, $m_3 = 2^4 + 1$ escolhido obtemos $\hat{m}_1 = 2^8 - 1$, $\hat{m}_2 = 2^8(2^4 + 1)$, $\hat{m}_3 = 2^8(2^4 - 1)$, $|\hat{m}_1^{-1}|_{m_1} = 2^8 - 1$, $|\hat{m}_2^{-1}|_{m_2} = 2^3$ e $|\hat{m}_3^{-1}|_{m_3} = 2^3$.

Eq.(1) pode se escrever como:

$$X = \left| \overbrace{[2^8 - 2]_{\hat{m}_1}}^{V_1 = -1} R_1 + \overbrace{(2^{8-1} + 2^{4-1})}^{V_2} R_2 + \overbrace{(2^{8-1} - 2^{4-1})}^{V_3} R_3 \right|_{\hat{m}_1} \quad m_1 + R_1 =$$

$$= |\overline{R_1} + 2^7 R_2 + 2^3 R_2 + 2^7 R_3 + 2^3 \overline{R_3}|_{2^8-1} 2^8 + R_1. \quad (2)$$

Podemos finalmente expressar os termos da Eq.2 como:

$$\begin{aligned} A &= \bar{r}_{1,7} \bar{r}_{1,6} \bar{r}_{1,5} \bar{r}_{1,4} \bar{r}_{1,3} \bar{r}_{1,2} \bar{r}_{1,1} \bar{r}_{1,0}. \\ B &= r_{2,0} r_{2,3} r_{2,2} r_{2,1} r_{2,0} r_{2,3} r_{2,2} r_{2,1} \\ C &= r_{3,0} 000 r_{3,4} r_{3,3} r_{3,2} r_{3,1} \\ D &= \bar{r}_{3,4} \bar{r}_{3,3} \bar{r}_{3,2} \bar{r}_{3,1} \bar{r}_{3,0} 000 \end{aligned} \quad (3)$$

Devido a que alguns termos são números negativos, vamos precisar do factor corrector, o qual é calculado forçando as entradas R_1 , R_2 , R_3 a zero na operação modular e corrigir a saída (a qual deve ser zero) colocando um fator corretor:

$$\left| \overbrace{\bar{R}_1}^{=255} + \overbrace{2^7 R_2}^{=0} + \overbrace{2^3 R_2}^{=0} + \overbrace{2^7 R_3}^{=0} + \overbrace{2^3 \bar{R}_3}^{=248} + COR \right|_{2^8-1} = 0 \rightarrow COR = 7. \quad (4)$$

O valor de $COR = 7_{10} = 111_2$ encaixa no vector D da Eq.3 mantendo unicamente 4 vectores A , B , C e D :

$$\begin{aligned} A &= \bar{r}_{1,7} \bar{r}_{1,6} \bar{r}_{1,5} \bar{r}_{1,4} \bar{r}_{1,3} \bar{r}_{1,2} \bar{r}_{1,1} \bar{r}_{1,0}. \\ B &= r_{2,0} r_{2,3} r_{2,2} r_{2,1} r_{2,0} r_{2,3} r_{2,2} r_{2,1} \\ C &= r_{3,0} 000 r_{3,4} r_{3,3} r_{3,2} r_{3,1} \\ D &= \bar{r}_{3,4} \bar{r}_{3,3} \bar{r}_{3,2} \bar{r}_{3,1} \bar{r}_{3,0} 111 \end{aligned} \quad (5)$$

 


Figura 2: Diagrama de blocos para conversor RNS-binário para o módulo $\{m_1, m_2, m_3\} = \{2^{2n}, 2^n - 1, 2^n + 1\}$.

Pelo que a Eq.2 pode se reescrever como:

$$X = |A + B + C + D|_{2^s-1} m_1 + R_1, \quad (6)$$

A Fig. 2 mostra o diagrama de blocos para a implementação da Eq.6 .

3 Implementação em VHDL do conversor RNS-Binário

- Baixe o arquivo "Lab2.zip" disponível no site da disciplina e descompacte esse arquivo no computador. Atenção: o caminho do diretório para o qual o arquivo será descompactado não deve conter espaços.
- Agora, execute o software Quartus II. Com o software em funcionamento, acesse o menu File e a opção Open Project (File → Open Project) para abrir o projeto disponível na pasta destino da descompactação. Atenção: não use a opção "File → Open" para abrir o projeto, mas sim a "File → Open Project".
- Uma vez aberto o projeto, clique na entidade *traditionalSystem_RNStoBin* disponível na aba Hierarchy do Project Navigator do Quartus II.
- Com o projeto e a entidade principal abertos, você deverá ver uma janela com a descrição em VHDL do conversor RNS-binário.

Tabela 1: Tabela de resultados de simulação

Canal m_1	Canal m_2	Canal m_3	X
0	0	0	
255	1	1	
252	0	0	
255	14	16	

3.1 Tarefa a ser realizada

Agora o aluno deve preencher partes do código VHDL para assim obter um conversor RNS-Binário usando o conjunto de módulos $\{2^{2^n}, 2^n - 1, 2^n + 1\}$ e $n = 4$. Nota: O aluno tem de levar em consideração que as entradas do circuito $R_1 = \{r_{1,(2n-1)}, \dots, r_{1,1}, r_{1,0}\}$, $R_2 = \{r_{2,(n-1)}, \dots, r_{2,1}, r_{2,0}\}$, e $R_3 = \{r_{3,n}, \dots, r_{3,1}, r_{3,0}\}$ estão associadas aos Switches 7 a 0, R_1 , Switches 11 a 8, R_2 , Switches 16 a 12, R_3 , e as saídas estão associadas aos LEDs vermelhos 15 a 0 como é mostrado na Fig. 3.

 


Figura 3: Bloco RNS-binário com associação de pinos entrada-saída.

Para a implementação da soma modular apresentada na Eq.6, usaremos uma árvore de CSA com End-Around-Carry que somam os 4 vectores A , B , C e D (Figura 2). O aluno deve implementar os CSA com End-Around-Carry (EAC) preenchendo o arquivo *CSA_EAC.vhd* e a árvore no arquivo *Traditionalsystem_RNStoBin.vhd*. Finalmente a soma na última etapa é feita por um somador módulo $\{2^{2^n} - 1\}$ (*CPA_mod255.vhd*) o qual é fornecido no Moodle (não usaremos um CPA com End-Around-Carry (EAC) para evitar problemas de estabilidade no simulador e emulador).

3.2 Simulação usando Modelsim

Uma vez preenchido o VHDL compile o projeto até não ter erros na descrição. Uma vez compilado abra modelsim e simule o circuito. Dica: use um script .do para forçar as entradas. **Preencha a tabela 1 com os dados da simulação.**

Visualize o diagrama de blocos gerado Tools-> Netlist Viewers-> RTL Viewer. Faça print do diagrama de blocos.

3.3 Emulação na placa DE2

Com a emulação, o fluxo de projeto → simulação → emulação será completado. Os passos a seguir para a emulação se mostram a seguir:

- **Passo 1:** Renomear o arquivo "*Topo.vhd*" como "*usertop.vhd*".

- **Passo 2:** A entity deve ser a seguinte:

```
entity usertop is
generic(n : natural := 4);
port(
CLOCK_50: in std_logic;
CLK_500Hz: in std_logic;
RKEY: in std_logic_vector(3 downto 0);
KEY: in std_logic_vector(3 downto 0);
RSW: in std_logic_vector(17 downto 0);
SW: in std_logic_vector(17 downto 0);
LEDR: out std_logic_vector(17 downto 0);
HEX0,HEX1,HEX2,HEX3,HEX4,HEX5,HEX6,HEX7: out std_logic_vector(6 downto 0));
end usertop;
```

- **Passo 3 (via emulador via x2goclient/VPN):** Com as devidas adaptações feitas nos arquivos abra o terminal de comandos (ver tutorial de acesso remoto ao Quartus no Moodle) e digite:

```
cd /path
```

onde "path" é o caminho até os arquivos VHDL que deseja utilizar na emulação.

Em seguida, compile com o comando (os .vhd nessa ordem):

```
fpgacompile fulladder.vhd CSA_EAC.vhd Mux2_1.vhd CPA_mod255.vhd usertop.vhd
```

Para emular o circuito, na mesma pasta, digite

```
./fpgatest
```

Assim que fizer isso, uma janela com a emulação do seu circuito abrirá. Quando desejar terminar a emulação, feche a janela e, em seguida, use Ctrl+C para liberar o terminal.

Ao final da utilização, não se esqueça de efetuar o logout no X2Go Client.

- **Passo 3 (via emulador on-line):** Fazer a emulação na placa DE2 usando o emulador on-line (sem necessidade de ter o VPN da UFSC ligado). Com as devidas adaptações feitas nos arquivos abra o emulador <http://150.162.54.54:5000/> e faça UPLOAD dos arquivos VHDL que deseja utilizar na emulação. Defina usertop.vhd como topo da hierarquia usando o botão SET TOP LEVEL e compile. Em seguida, vá para o emulador, inicie a emulação e verifique o funcionamento.
- **Passo 4:** Faça print ou fotografia dos resultados de saída para as quatro combinações de entrada apresentada na tabela 1. Explique os resultados obtidos no *Lab2_RNS.doc*.

3.4 Entrega de material

Os alunos deverão entregar na tarefa disponível no Moodle com:

- Os arquivos VHDLs da tarefa.
- O arquivo *Lab2_RNS.doc* incluindo o print de tela da simulação das 4 combinações de entrada, a tabela 1 preenchida, o diagrama de blocos, os prints de tela da emulação e as dúvidas que tiveram (caso existam). O aluno deve explicar os resultados obtidos na simulação e emulação. O aluno pode incluir na tarefa de forma opcional um vídeo mostrando o funcionamento no emulador para combinações pedidas.