

5 BASIC ADDITION AND COUNTING

Chapter Goals

Study the design of ripple-carry adders,
discuss why their latency is unacceptable,
and set the foundation for faster adders

Chapter Highlights

Full adders are versatile building blocks
Longest carry chain on average: $\log_2 k$ bits
Fast asynchronous adders are simple
Counting is relatively easy to speed up
Key part of a fast adder is its carry network

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 1

Neste capítulo vamos estudar os princípios básicos de adição e contagem. Veremos como realizar os circuitos para tais princípios.

BASIC ADDITION AND COUNTING: TOPICS

Topics in This Chapter

5.1 Bit-Serial and Ripple-Carry Adders

5.2 Conditions and Exceptions

5.4 Carry Completion Detection

5.5 Addition of a Constant

5.6 Manchester Carry Chains and Adders


Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 2

Vejamos então os tópicos abordados.



5.1 BIT-SERIAL AND RIPPLE-CARRY ADDERS

Inputs		Outputs	
x	y	c	s
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

Half-adder (HA): Truth table and block diagram

Inputs			Outputs	
x	y	c_{in}	c_{out}	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

  

Full-adder (FA): Truth table and block diagram

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 3

Meio-somadores (HAs) e somadores completos (FAs) são blocos versáteis usados na síntese de somadores e muitos outros circuitos aritméticos.

Um HA recebe dois bits de entrada x e y , produzindo um bit de soma $s = "x"$ xor $"y"$ e um bit de carry $c = "x"$ and $"y"$.

Já em um FA inserimos o conceito de carry in. Protanto teremos a soma de 3 elementos reduzindo para dois.

HALF-ADDER IMPLEMENTATIONS

 


Fig. 5.1 Three implementations of a half-adder.

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 4

O slide acima descreve três das muitas maneiras para realizações lógicas possíveis de um HA. Um HA pode ser visto como um somador binário que produz a soma de 2 bits de cada uma das suas duas entradas.

A primeira abordagem, mesmo com apenas duas portas, não indica que seja a mais otimizada. Dependera da tecnologia. Por exemplo as portas NANDs são muito menos custosas que a AND e XOR.

FULL-ADDER IMPLEMENTATIONS


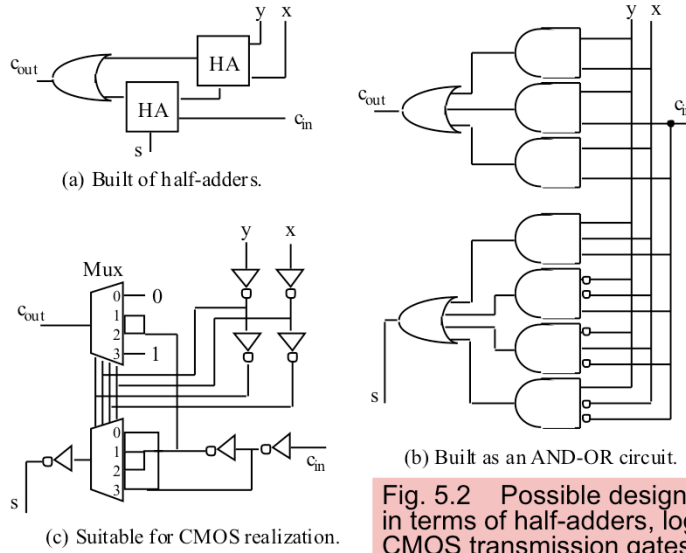


Fig. 5.2 Possible designs for a full-adder in terms of half-adders, logic gates, and CMOS transmission gates.

SLIDE 5

Da mesma forma são apresentados os esquemas para o FA. a) usando HAs e OR-2, b) usando AND-OR approach, b) e finalmente usando MUX na abordagem.

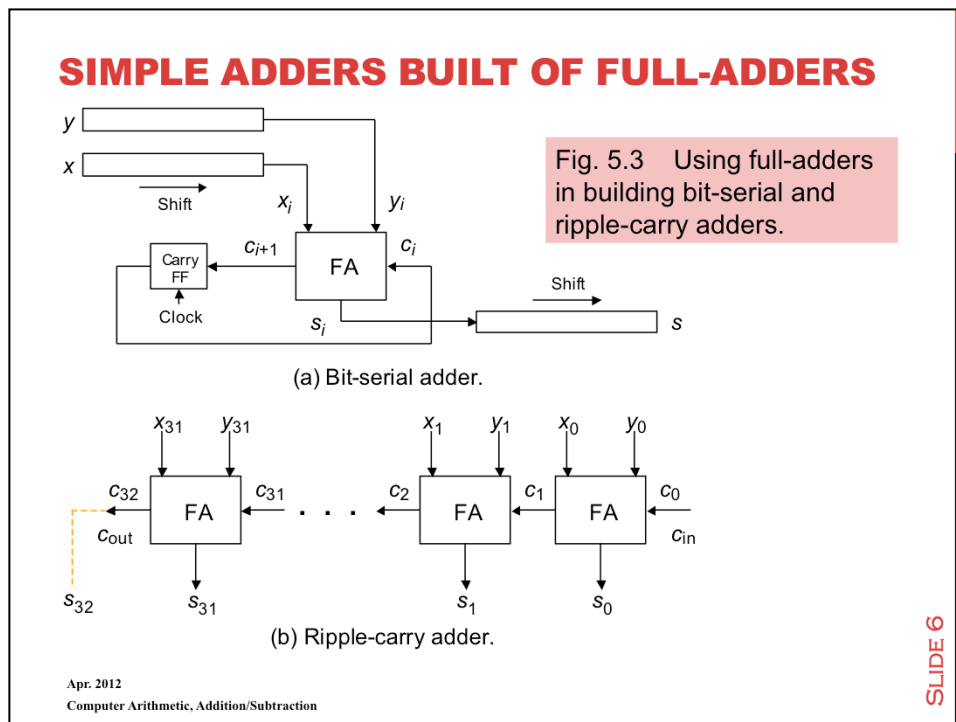Os custos e atrasos são muito diferentes nas três estruturas escolhidas. Desta forma vemos que podemos trocar área por velocidade. A escolha de alguma delas dependerá dos requisitos do projetista.



Somadores completos (FA) e meio-somadores (HA) podem ser usados para realizar uma variedade de funções aritméticas.

Por exemplo, um somador bit-serial pode ser construído a partir de um FA e um carry flip-flop, conforme mostrado na Fig. 5.3(a). Os operandos são fornecidos ao FA, 1 bit por ciclo de clock, começando com o bit menos significativo, a partir de um par de registradores de deslocamento, e a soma é deslocada para um registrador de resultado. A adição de números de k bits pode, portanto, ser concluída em k ciclos de clock.

Um somador binário “ripple-carry” de k -bit requer k FAs, com o carry-out do i -ésimo FA conectado à entrada de carry-in do $(i + 1)$ -ésimo FA. O somador de k bits resultante produz uma saída de soma de k bits e um carry-out. Alternativamente, Cout pode ser visto como o bit mais significativo de uma soma de $(k + 1)$ bits. A Figura 5.3b mostra um somador ripple-carry para operandos de 4 bits, produzindo uma soma de 4 ou 5 bits.

CRITICAL PATH THROUGH A RIPPLE-CARRY ADDER

$$T_{\text{ripple-add}} = T_{\text{FA}}(x, y \rightarrow c_{\text{out}}) + (k - 2) \times T_{\text{FA}}(c_{\text{in}} \rightarrow c_{\text{out}}) + T_{\text{FA}}(c_{\text{in}} \rightarrow s)$$

 


Fig. 5.5 Critical path in a k-bit ripple-carry adder.


Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 7


- A latência de um somador “ripple carry” de k bits pode ser derivada considerando o pior caso de caminho de propagação de sinal. Conforme mostrado na Fig. 5.5, o caminho crítico geralmente começa na entrada x0 ou y0, prossegue pela cadeia de propagação de transporte até o FA mais à esquerda e termina na saída sk - 1.
- Vemos que a latência cresce linearmente com k, tornando o projeto ripple-carry indesejável para valores de k muito grandes ou para unidades aritméticas de alto desempenho.

PROBLEMAS

Problema 5.1 Qual o atraso do caminho crítico do circuito abaixo, considerando que cada porta lógica resulta em um atraso de 3 ns?

 

Problema 5.2 Qual o atraso do caminho crítico do circuito abaixo, considerando que cada bloco resulta em um atraso de 5 ns?

 

SLIDE 8

Gabarito no Moodle

BINARY ADDERS AS VERSATILE BUILDING BLOCKS

Set one input to 0: $c_{out} = \text{AND of other inputs}$
 Set one input to 1: $c_{out} = \text{OR of other inputs}$
 Set one input to 0 and another to 1: $s = \text{NOT of third input}$

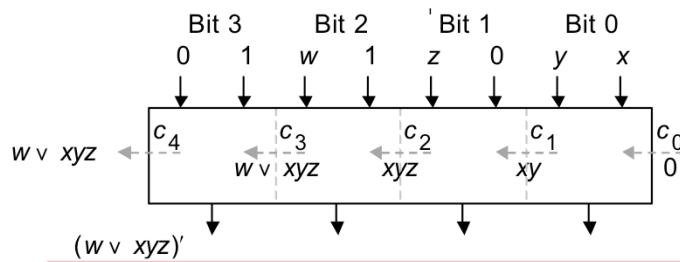
 


Fig. 5.6 Four-bit binary adder used to realize the logic function $f = w + xyz$ and its complement.

Apr. 2012
 Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 9

FA, Ha e somadores multibits, são blocos de construção poderosos que também podem ser usados na realização de funções não aritméticas, se necessário.

Por exemplo, um somador binário de 4 bits com cin, duas entradas, de operando de 4 bits, cout e uma saída de soma de 4 bits pode ser usado para sintetizar a função lógica de quatro variáveis $f = w + xyz$ e seu complemento, conforme representado na Fig. 5.6.

PROBLEMAS

Problema 5.5. Usando unicamente um somador de 4 bits implemente:

- a) Um somador de 3 bits, com *carry-in* e *carry-out*;
- b) Dois somadores independentes de 1 bit (*Full-Adder*);
- c) Um somador de um bit (*Full-Adder*) e um somador de dois bits operando de forma independente.
- d) Um gerador de imparidade de 4 bits (4-bit XOR).
- e) Dois geradores independentes de imparidade de 3 bits.
- f) Uma porta AND de 5 entradas.
- g) Uma porta OR de 5 entradas.
- h) Um circuito que implemente a função lógica de 4 variáveis $wx+yz$.
- i) Um circuito que implemente a função lógica de 4 variáveis $wxy+wxz+wyz+xyz$.
- j) Um multiplicador $f=15y$, onde entrada y é de dois bits e f de 6 bits.
- k) Um circuito que compute $x+4y+8z$, onde x , y , e z são números de 3 bits sem sinal.
- l) Um contador paralelo de 5 entradas, produzindo uma saída de 3 bits.

SLIDE 10

Gabarito no Moodle

5.2 CONDITIONS AND EXCEPTIONS

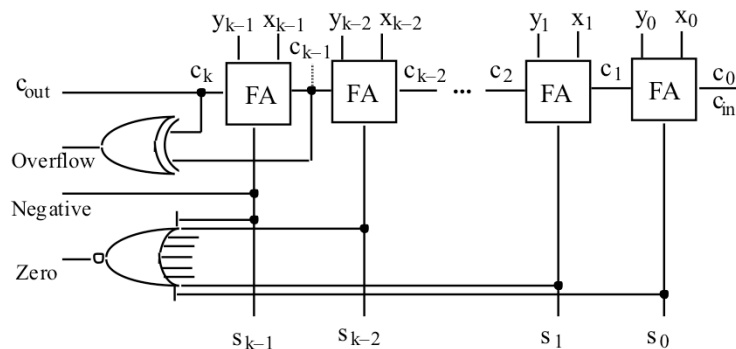


Fig. 5.7 Two's-complement adder with provisions for detecting conditions and exceptions.

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 11

Quando um somador de k bits é usado em uma unidade lógica aritmética (ALU), é comum fornecer a soma de k bits em conjunto com informações sobre os seguintes resultados:

Overflow: Quando a soma excede a representação máxima.

Negative: Indica se temos um número positivo ou negativo (caso usemos Complemento a 2)

Zero: Se a saída é zero.

Na adição em complemento de 2, c_{out} não tem significância. No entanto, uma vez que um único somador é frequentemente usado para adicionar números sem sinal e complementos de 2, c_{out} também é uma saída útil. A Figura 5.7 mostra uma implementação de um somador “ripple-carry” sem sinal ou um somador de complemento de 2 com saídas auxiliares para condições e exceções. Por causa do grande número de entradas na porta NOR que testa para o valor 0, ela deve ser implementada como uma árvore OR seguida por um inversor.

PROBLEMAS

Problema 5.6. Considere os seguintes números, representados com 4 bits em complemento para dois:

$A = 0011$; $B = 1001$

Indique, para a operação $A + B$:

- a) o vector de soma (S) resultante;
 - b) o vector constituído pelos vários bits de transporte (C) gerados ao longo da operação;
- o valor das *flags* zero (Z), negativo (N) e *overflow* (V) à saída da unidade aritmética.

SLIDE 12

Gabarito no Moodle

SATURATING ADDERS

Saturating (saturation) arithmetic:

When a result's magnitude is too large, do not wrap around; rather, provide the most positive or the most negative value that is representable in the number format

Example – In 8-bit 2's-complement format, we have:


$120 + 26 \rightarrow 18$ (wraparound); $120 +_{\text{sat}} 26 \rightarrow 127$ (saturating)

Saturating arithmetic is desirable in many DSP applications

Designing saturating adders

Unsigned (quite easy)

Signed (only slightly harder)

 

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 13

Quando a soma dos operandos de entrada sem sinal é muito grande para representação em k bits, uma exceção de “estouro” (overflow) é indicada pelo sinal cout na Fig. 5.5 e um valor “empacotado” (wrapped), que é 2^k menor do que a soma correta, aparece como a saída. Um valor empacotado semelhante pode aparecer para adição com sinal, no caso de estouro.

Um somador que leva em conta a saturação (overflow) pode ser obtido a partir de qualquer projeto de somador usando um multiplexador na saída, com sua entrada de controle ligada ao sinal de estouro do somador.

PROBLEMAS

Problema 5.7. Usando a ideia de somadores com saturação:

- a) Implemente a operação $A+B$ (4 bits) quando B é par e $2(A+B)$ quando B é ímpar.
- b) Adicione um valor de saturação de 15_{10} quando exista *overflow*.

SLIDE 14

Gabarito no Moodle

5.4 CARRY COMPLETION DETECTION

 


Fig. 5.9 The carry network of an adder with two-rail carries and carry completion detection logic.

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 15

Um somador com “carry completion detection” retira vantagem do comprimento médio da cadeia de carry mais longa para adicionar dois números binários de k bits em tempo mais rápido quando comparado ao somador ripple carry comum.

Este somador apresentado no slide é essencialmente um somador ripple carry em que um carry de 0 também é explicitamente representado e pode se propagar entre os estágios.

O determinado carry para o estágio i é representado pelo código que indicará (carry ainda não conhecido, carry igual a zero ou igual a um).

Desta forma, como dois bits iguais a 1 nos operandos geram um transporte de 1 que se propaga para a esquerda, dois bits iguais a zero produzirão um transporte de 0. Inicialmente, todos os transportes são (0, 0) ou desconhecidos.

Após a inicialização, uma posição de bit com $x_i = y_i$ faz a determinação se há carry ou não, e injeta o carry apropriado na cadeia de propagação de carry da Figura 5.9 por meio das portas OR.

Quando cada carry assumiu um dos valores (0, 1) ou (1, 0), a propagação estará completa.

Os sinais locais “feitos” são combinados por uma função AND global em “all done”, o que indica o fim da propagação.

5.5 ADDITION OF A CONSTANT: COUNTERS

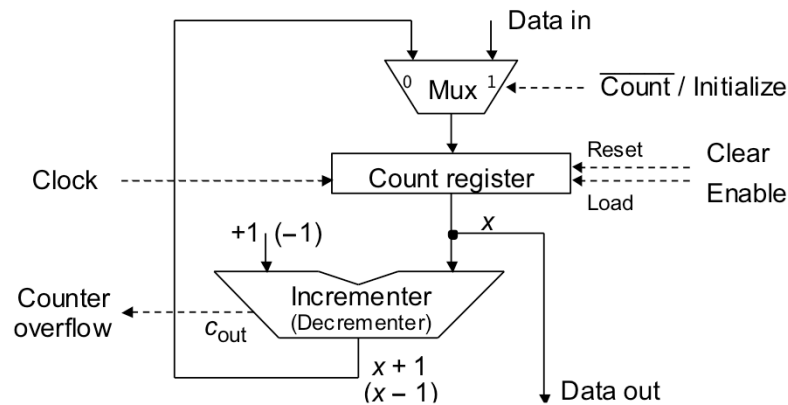


Fig. 5.10 An up (down) counter built of a register, an incrementer (decrementer), and a multiplexer.

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 16

Quando uma das entradas da operação de adição é um número constante, o projeto de hardware pode ser simplificado ou otimizado em comparação com o de um somador geral de dois operandos.

Considere uma constante “y” a ser adicionada a “x”. O bit menos significativo da soma é x_0 . Os bits restantes de s podem ser determinados por um somador “ripple-carry” $(k - 1)$ -bit, com $c_{in} = x_0$, com cada uma de suas células sendo um HA ($y_i = 0$) ou um HA modificado ($y_i = 1$).

Desta forma iremos realizar uma contagem um determinado número de vezes igual a essa constante a qual deseja-se somar à variável. O circuito resultante é conhecido como incrementador (decrementador) e é usado no projeto de contadores.

PROBLEMAS

Problema 5.8. Usando incrementadores/decrementadores, registradores, deslocadores e multiplexadores implemente os sequenciadores:

a) $0 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 14 \rightarrow 30 \rightarrow \dots$

b) $0 \rightarrow 3 \rightarrow 7 \rightarrow 15 \rightarrow 31 \rightarrow \dots$

c) $4 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 18 \rightarrow 34 \rightarrow \dots$

SLIDE 17

Gabarito no Moodle

5.6 MANCHESTER CARRY CHAINS AND ADDERS

Sum binary digit $s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$

Computing the carries c_i is thus our central problem
For this, the actual operand digits are not important
What matters is whether in a given position a carry is

generated, propagated, or annihilated (absorbed)

For binary addition:

$$g_i = x_i y_i \quad p_i = x_i \oplus y_i \quad a_i = x_i' y_i' = (x_i \vee y_i)'$$

It is also helpful to define a *transfer* signal:

$$t_i = g_i \vee p_i = a_i' = x_i \vee y_i$$

Using these signals, the *carry recurrence* is written as

$$c_{i+1} = g_i \vee c_i p_i = g_i \vee c_i g_i \vee c_i p_i = g_i \vee c_i t_i$$

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 18

Para dois operandos, a chave para uma adição rápida é uma rede de transporte de carry de baixa latência, uma vez que o carry para a posição i é conhecido, o dígito da soma pode ser determinado a partir dos dígitos do operando x_i e y_i e o carry de entrada c_i .

Do ponto de vista da propagação do carry, os dígitos reais do operando não são importantes. O que importa é se em uma determinada posição um "carry" é gerado, propagado ou aniquilado (absorvido). O slide então demonstra as equações associadas a cada um desses elementos respectivamente. (g , p , a)

Então, para enfrentar o problema de propagação do carry, utilizamos a equação descrita no slide como recorrência de carry. Esta recorrência afirma essencialmente que um transporte entrará no estágio $i + 1$ se for gerado no estágio i ou se entrar no estágio i e for propagado por aquele estágio.

CARRY NETWORK IS THE ESSENCE OF A FAST ADDER

g_i	p_i	Carry is:
0	0	annihilated or killed
0	1	propagated
1	0	generated
1	1	(impossible)

 


Fig. 5.14 Generic structure of a binary adder, highlighting its carry network.

Apr. 2012
 Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 19

A partir do que foi descrito no slide anterior, podemos tirar vantagem dos sinais de geração e propagação.

Desta forma, como demonstrado na figura 5.14, este somador terá dois conjuntos de portas AND e XOR na parte superior para formar os sinais “gi” e “pi”, e terá um conjunto de portas XOR na parte inferior para produzir os bits de soma “Si”.

RIPPLE-CARRY ADDER REVISITED

The carry recurrence: $c_{i+1} = g_i \vee p_i c_i$

Latency of k -bit adder is roughly $2k$ gate delays:

- 1 gate delay for production of p and g signals, plus
- $2(k - 1)$ gate delays for carry propagation, plus
- 1 XOR gate delay for generation of the sum bits

 


Fig. 5.15 Alternate view of a ripple-carry network in connection with the generic adder structure shown in Fig. 5.14.

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 20

Entretanto, no projeto de uma rede de carry, que é representada pelo grande bloco oval na Fig. 5.14 podemos utilizar diferentes soluções. Por exemplo, um somador “ripple carry” pode ser visto como tendo a rede de transporte mostrada na Fig. 5.15.

THE COMPLETE DESIGN OF A RIPPLE-CARRY ADDER

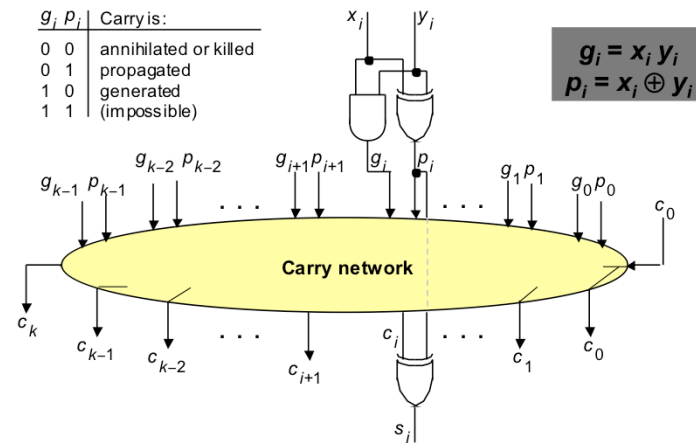


Fig. 5.15 (ripple-carry network) superimposed on Fig. 5.14 (generic adder).

Apr. 2012
Computer Arithmetic, Addition/Subtraction

SLIDE 21

A inserção da rede de carry utilizando “ripple carries” no projeto genérico da Fig. 5.14 produzirá um somador completo.